



北京大学

# 第七讲 有限状态机

## Finite State Machine (FSM)

佟冬

tongdong@pku.edu.cn

北京大学计算机学院

# 时序逻辑电路回顾

---

- 实现电路状态的基本模块
  - 锁存器和触发器
  - R-S锁存器, R-S主从触发器, D 主从触发器, D边沿触发器
- 电路定时方法Timing methodologies
  - 使用时钟
  - 级联触发器正确工作的条件
  - 关注时钟扭斜
- 异步输入及其危害性
  - 同步器
- 基本的寄存器
  - 移位寄存器shift registers
  - 计数器counters
- 硬件描述语言和时序逻辑电路

# 有限状态机Finite State Machines

---

## □ 时序电路

- 基本时序单元：锁存器、触发器、寄存器
- 组合电路

## □ 描述序电路的模型

- 有限状态机finite-state machines (Moore and Mealy)

## □ 基本的时序电路

- 移位寄存器
- 计数器

## □ 设计流程

- 状态图/状态表
- 状态转换表
- 次态/输出函数

## □ 硬件描述语言


# 同步时序电路模型

## □ 同步(Synchronous)时序电路


- 时序电路中状态的改变由系统统一时钟控制

## □ 异步(Asynchronous)时序电路

- 时序电路中状态的改变不受统一时钟的控制，由输入变化引起改变

 

时序电路模型

 


同步时序电路模型

# 有限状态机的表示

- ❑ 状态state: 由时序存储原件的可能取值确定
- ❑ 转换Transitions: 状态的改变
- ❑ 时钟Clock: 控制状态原件改变状态的控制信号
 
## ❑ 时序电路


- 由有一系列状态组成的状态序列
- 基于输入信号的值改变的状态序列
- 序列时钟周期定义为状态序列变化的时间单位



# 课程回顾：时序电路
 
## □ 带反馈（feedback）的电路


- $\text{outputs} = f(\text{inputs}, \text{past inputs}, \text{past outputs})$
- 在逻辑电路中构造“记忆”的基础
- 门组合锁例子
  - 状态是记忆
  - 状态是组合逻辑的输出和输入
  - 存储单元的组合



# 有穷状态自动机FSM：举例
 
## □ 组合锁



- 5个状态
- 5个状态自转换
- 6个状态间转换
- 1个复位reset转换到状态S1



# 任何时序电路都能表示为状态图吗？

## □ 移位寄存器

- 输入值在转换线上显示
- 输出值在状态节点中显示

  




# 计数器是简单的有限状态机

## □ 计数器

- proceed through well-defined sequence of states in response to enable
 
## □ 多种类型计数器：二进制计数器，BCD计数器，格雷码计数器


- 3位向上计数器：000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 000, ...
- 3位向下计数器：111, 110, 101, 100, 011, 010, 001, 000, 111, ...



# 将状态图转换成逻辑电路
 
## □ 计数器

- 3个触发器保存状态
- 逻辑电路计算次态
- 时钟信号控制何时触发器存储值变化
  - 等待足够长的时间确保组合电路计算出正确的新值
  - 等待时间不能太长，会影响性能



# FSM设计流程

---

## □ 从简单计数器开始

- 输出值就是状态值本身
- 次态计算不依赖输入信号

## □ 状态图到状态转换表

- 状态图的表格形式
- 类似真值表

## □ 状态编码


- 确定状态的二进制表示
- 计数器的状态就是计数器的值

## □ 电路实现

- 每个状态位一个触发器
- 基于译码器的组合电路
 
# FSM设计流程：状态图到状态转换表

- 状态图的表格形式
- 类似真值表（指定输入组合和输出的对应关系）
- 状态的编码：对于计数器很简单，就是存储的值



present state		next state	
0	000	001	1
1	001	010	2
2	010	011	3
3	011	100	4
4	100	101	5
5	101	110	6
6	110	111	7
7	111	000	0

# 电路实现

- 每个状态位一个D触发器
- 基于编码设计组合电路

C3	C2	C1	N3	N2	N1
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

$$N1 \leq C1'$$

$$N2 \leq C1C2' + C1'C2$$




$$\leq C1 \text{ xor } C2$$

$$N3 \leq C1C2C3' + C1'C3 + C2'C3$$

$$\leq (C1C2)C3' + (C1' + C2')C3$$

$$\leq (C1C2)C3' + (C1C2)'C3$$


$$\leq (C1C2) \text{ xor } C3$$

   


# 移位寄存器

## □ 输入决定次态

In	C1	C2	C3	N1	N2	N3
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

 

 $N1 \leq In$   
 $N2 \leq C1$   
 $N3 \leq C2$



# 复杂计数器和自启动计数器


## ❑ 复杂计数器

- 顺序重复5个状态
- 非顺序二进制表示

## ❑ 第一步：给出状态转换图

- 计数序列: 000, 010, 011, 101, 110

## ❑ 第二步：从状态转换图给出状态转换表

 

Present State			Next State		
C	B	A	C+	B+	A+
0	0	0	0	1	0
0	0	1	—	—	—
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	—	—	—
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	—	—	—

注：因为存在无用的状态码，存在无关项。

# 复杂状态机

## 第三步：次态函数的卡诺图化简

C+	C			
	0	0	0	X
A	X	1	X	1
	B			

B+		C		
	1	1	0	X
A	X	0	X	1
		B		

A+		C		
	0	1	0	X
A	X	1	X	0
		B		

$$C+ \leq A$$

$$B+ \leq B' + A'C'$$

$$A+ \leq BC'$$



# 自启动计数器


□ 根据化简后的函数重新得到状态转换表

C+		C	
	0	0	0
A	1	1	1
	B		

B+		C	
	1	1	0
A	1	0	0
	B		

A+		C	
	0	1	0
A	0	1	0
	B		

Present State			Next State		
C	B	A	C+	B+	A+
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0

 



# 初始状态: Reset

## □ 起始状态

- 在上电时, 计数器可能处在无用或者无效的状态
- 设计者必须确保计数器可以进入正确的状态
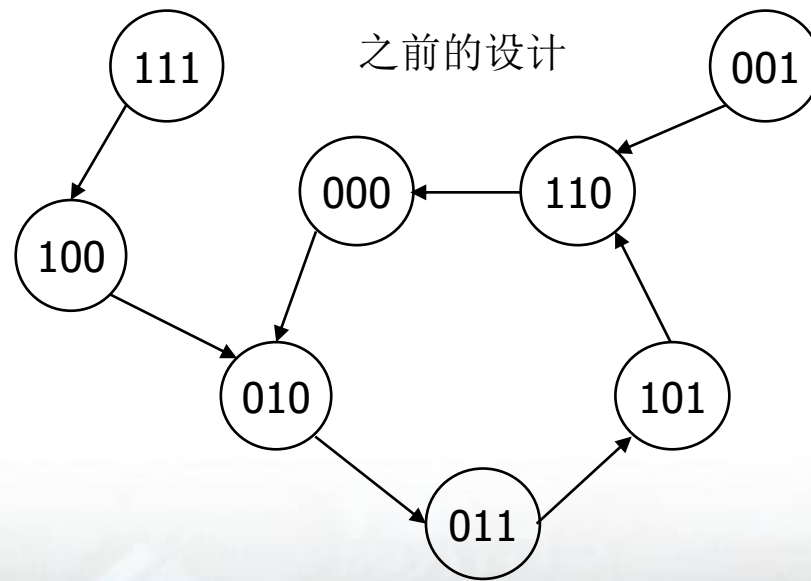 
## □ 自启动解决方案

- 设计计数器应该使每个无效状态都能自行进入有效状态
- 可能会限制对无关项的利用, 通常采用全局复位信号




# 计数器/移位寄存器模型

□ 存在寄存器中的值表示电路的状态


□ 组合电路计算：

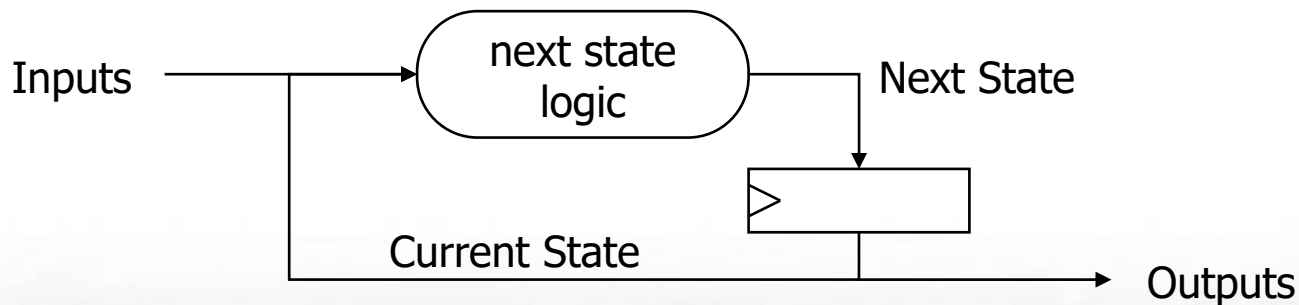- 次态（Next State）
  - 先态和输入的函数
- 输出
  - 各触发器的输出值




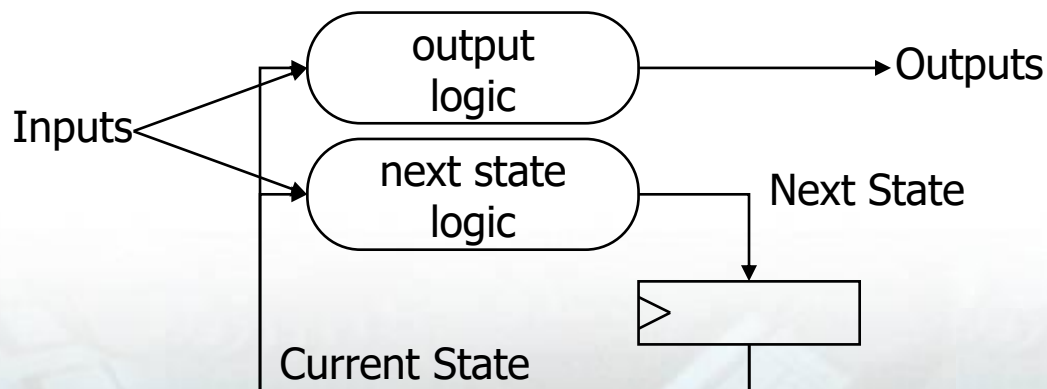
# 一般的状态机模型

- 存在寄存器中的值表示电路的状态
- 组合电路计算：
  - 次态 (Next State)
    - 先态和输入的函数
  - 输出
    - 现态和输入的函数 (Mealy机)
    - 现态的函数 (Moore机)


 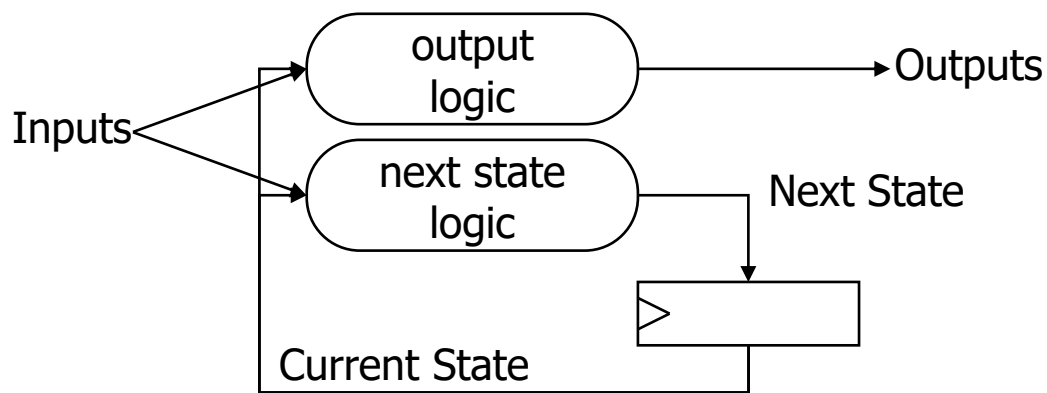
# 状态机模型

- 状态 (State) :  $S_1, S_2, \dots, S_k$
- 输入 (Inputs) :  $I_1, I_2, \dots, I_m$
- 输出 (Outputs) :  $O_1, O_2, \dots, O_n$
- 转换函数 (Transition function) :  $F_s(S_i, I_j)$
- 输出函数 (Output function) :  $F_o(S_i)$  or  $F_o(S_i, I_j)$




# Mealy机和 Moore机的比较

---


- Mealy机的状态个数较少
- Moore机更安全
  - 输出在时钟边沿变化（在时钟周期后）
  - 在Mealy机中，输入的变化能直接导致输出的变化，当两个状态机互连时非常危险，可能会因为设计得不小心导致异步的组合回路（**feed-back**）
- Mealy机对输入的反应更快
  - 在同一个周期反应—不需要等待时钟
  - 在Moore中，需要更多的逻辑对状态译码计算输出，时钟沿后需要更多的门延迟

# Mealy机和 Moore机的比较


## □ Moore机

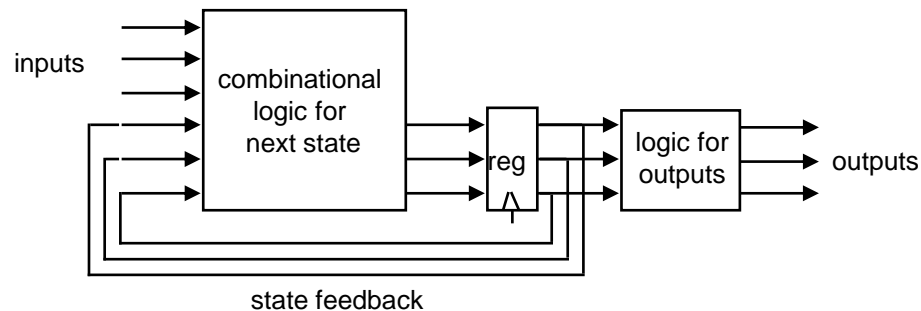

## □ Mealy机

 

## □ 同步Mealy机

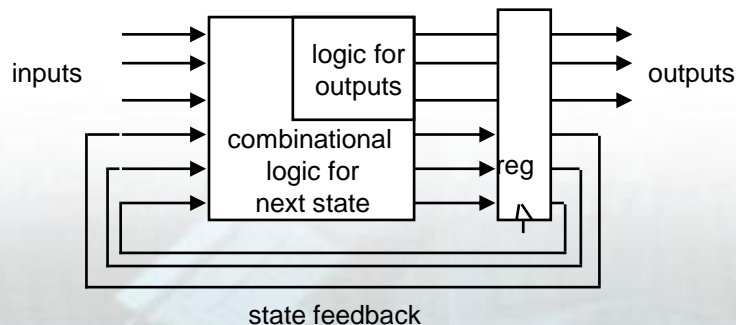

# 电路的初始状态


---

- 电路上电后的初始状态需要确定
- 同步时序电路中引入“复位”信号Reset
- 同步时序电路中，上电后先产生一定时间宽度的Reset信号
- Reset信号一般采用异步复位和置位方式，电路系统设置为初始的状态
- Reset信号无效后，系统进入正常工作的状态


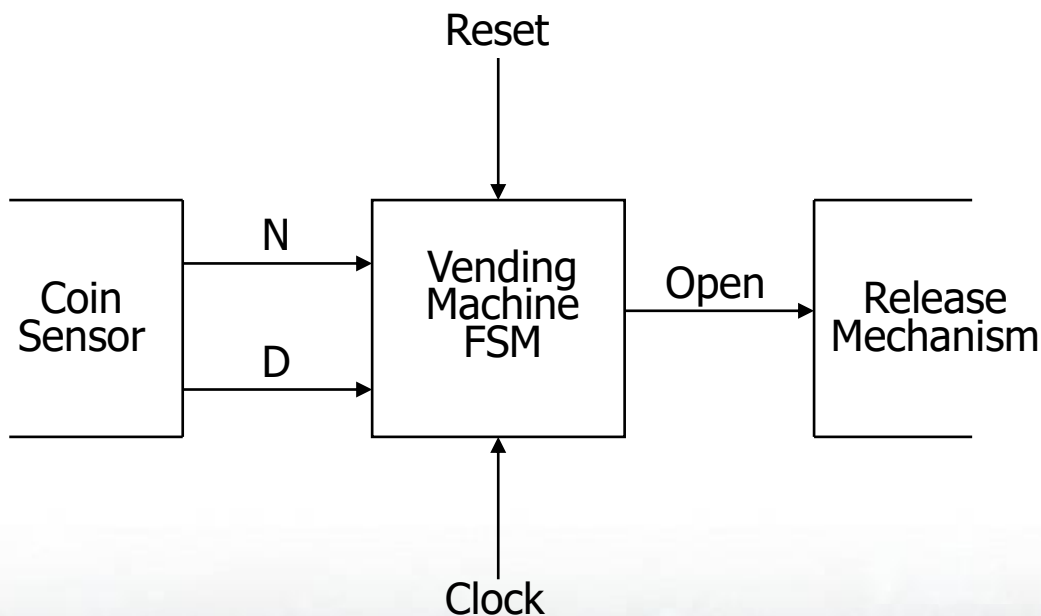
# 例1：自动售货机

- ❑ 投入15分，出一个商品
- ❑ 一个投币口，接受10分和5分两种硬币
- ❑ 不找零



# 自动售货机 (续)

## □ 适当的抽象表示

– 列出典型的硬币输入序列：


- 3个五分
- 一个五分接着一个十分
- 一个十分接着一个五分
- 两个十分

– 画出状态图：

- 输入: N, D, reset
- 输出: open chute


– 假设：

 - 每个时钟周期已能投入一个5分或者一个10分
- 如果  $N = D = 0$  （没有硬币）状态不变



# 自动售货机

□ 使状态个数最小，即可能的复用状态

 

present state	inputs		next state	output open
	D	N		
0¢	0	0	0¢	0
	0	1	5¢	0
	1	0	10¢	0
	1	1	—	—
5¢	0	0	5¢	0
	0	1	10¢	0
	1	0	15¢	0
	1	1	—	—
10¢	0	0	10¢	0
	0	1	15¢	0
	1	0	15¢	0
	1	1	—	—
15¢	—	—	15¢	1

symbolic state table



# 自动售货机

## □ 状态编码

present state		inputs		next state		output
Q1	Q0	D	N	D1	D0	open
0	0	0	0	0	0	0
		0	1	0	1	0
		1	0	1	0	0
		1	1	—	—	—
0	1	0	0	0	1	0
		0	1	1	0	0
		1	0	1	1	0
		1	1	—	—	—
1	0	0	0	1	0	0
		0	1	1	1	0
		1	0	1	1	0
		1	1	—	—	—
1	1	—	—	1	1	1

# 例1：Moore机实现

## 映射成逻辑电路

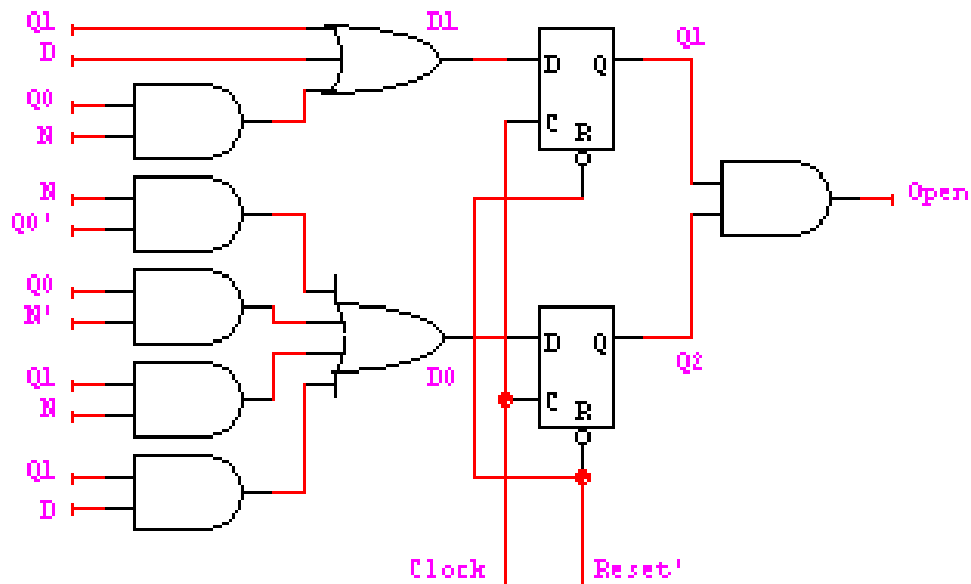 

$$D1 = Q1 + D + Q0 N$$

$$D0 = Q0' N + Q0 N' + Q1 N + Q1 D$$

$$OPEN = Q1 Q0$$

# 自动售货机

## □ One-hot编码

present state				inputs		next state output				
Q3	Q2	Q1	Q0	D	N	D3	D2	D1	D0	open
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
				0	1	0	0	1	0	0
				1	0	0	1	0	0	0
				1	1	-	-	-	-	-
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
				0	1	0	1	0	0	0
				1	0	1	0	0	0	0
				1	1	-	-	-	-	-
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
				0	1	1	0	0	0	0
				1	0	1	0	0	0	0
				1	1	-	-	-	-	-
1	0	0	0	-	-	1	0	0	0	1

$$D0 = Q0 D' N'$$

$$D1 = Q0 N + Q1 D' N'$$


$$D2 = Q0 D + Q1 N + Q2 D' N'$$

$$D3 = Q1 D + Q2 D + Q2 N + Q3$$


$$OPEN = Q3$$

# 等价的Mealy机和Moore机


## Moore机

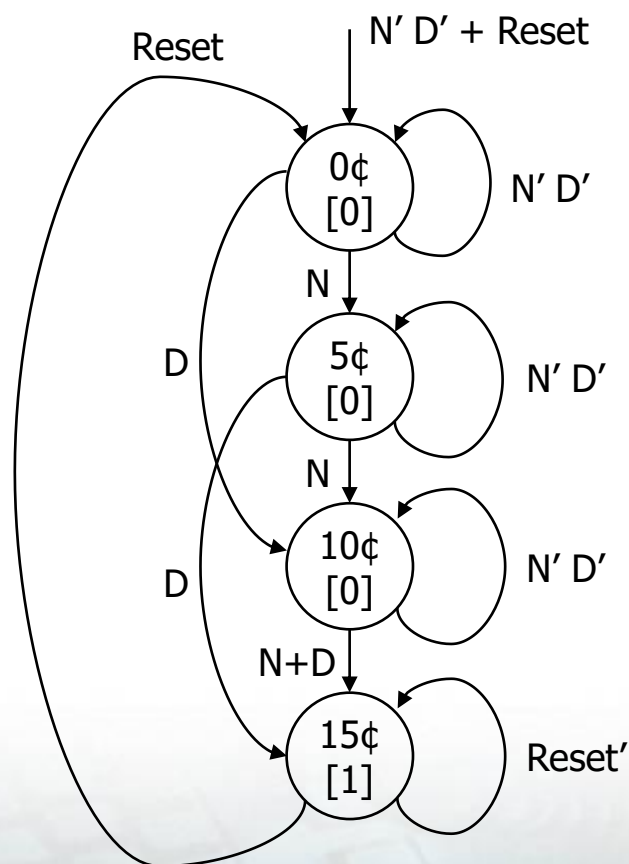

## Mealy机

 

# 例2: Mealy机实现

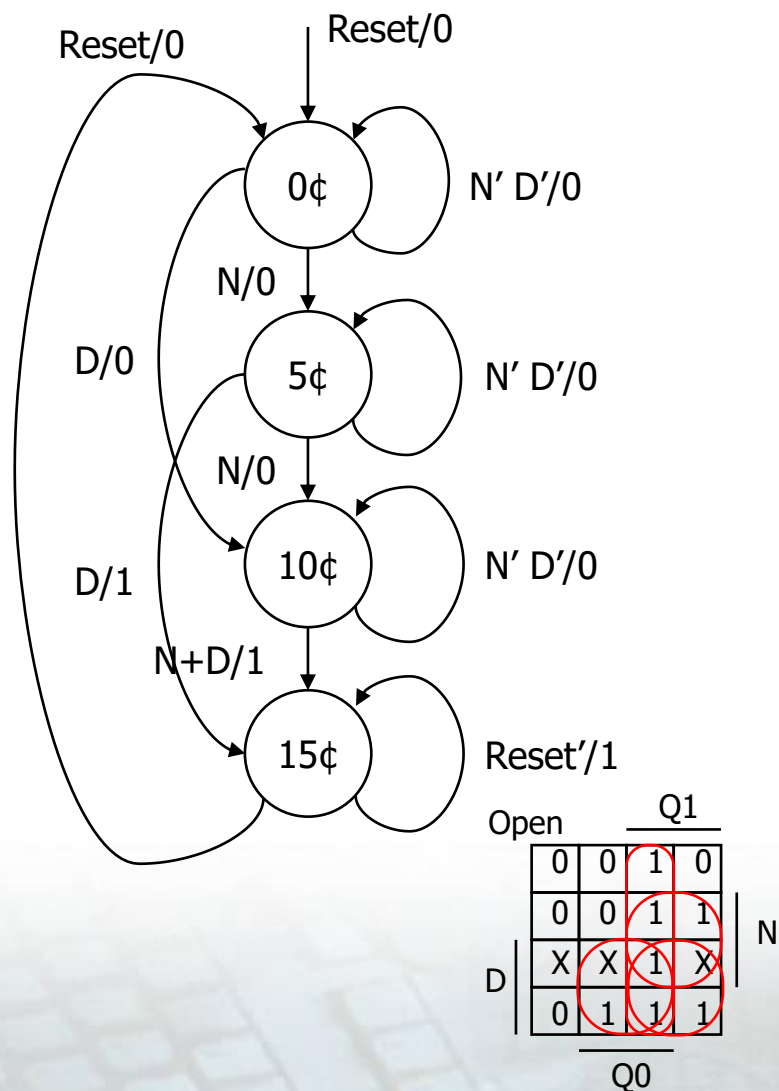

present state		inputs		next state		output
Q1	Q0	D	N	D1	D0	open
0	0	0	0	0	0	0
		0	1	0	1	0
		1	0	1	0	0
		1	1	—	—	—
0	1	0	0	0	1	0
		0	1	1	0	0
		1	0	1	1	1
		1	1	—	—	—
1	0	0	0	1	0	0
		0	1	1	1	1
		1	0	1	1	1
		1	1	—	—	—
1	1	—	—	1	1	1

$$D0 = Q0'N + Q0N' + Q1N + Q1D$$

$$D1 = Q1 + D + Q0N$$

$$OPEN = Q1Q0 + Q1N + Q1D + Q0D$$




## 例2：Mealy机实现

$$D0 = Q0'N + Q0N' + Q1N + Q1D$$

$$D1 = Q1 + D + Q0N$$



$$OPEN = Q1Q0 + Q1N + Q1D + Q0D$$

保证当Reset时OPEN为0

 
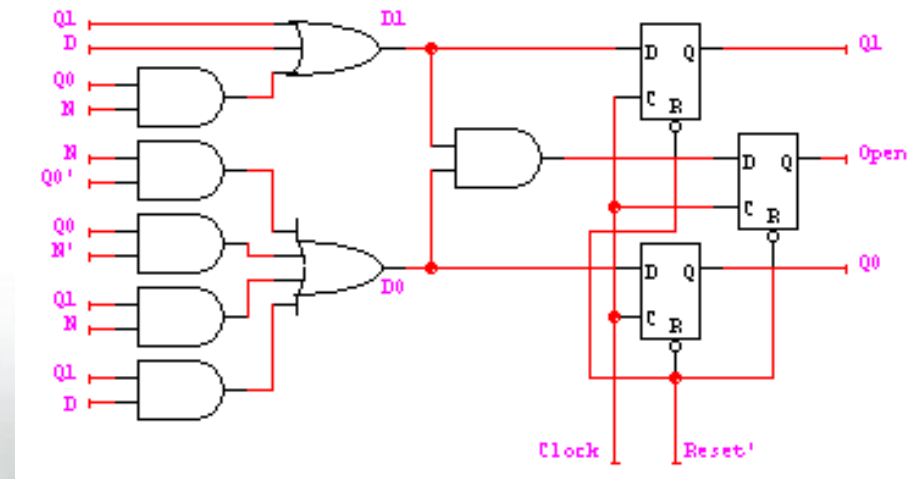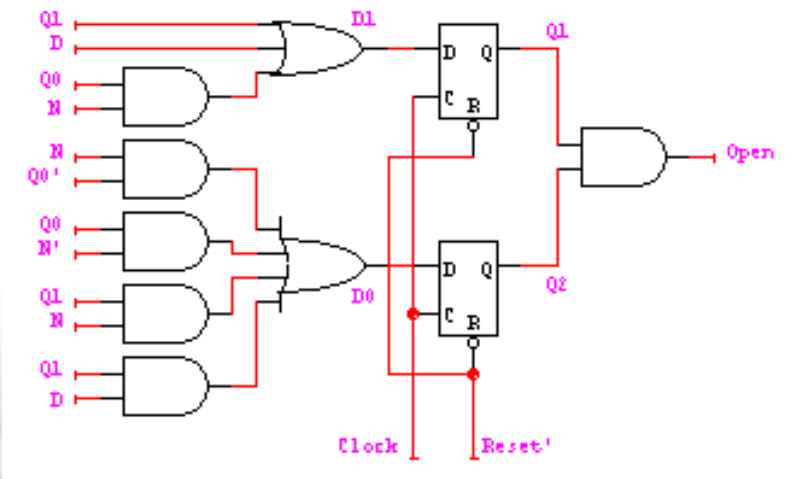
# 售货机Moore机到同步Mealy机

- 在Moore机中  $OPEN = Q1Q0$  产生组合延迟在Q1和Q0变化之后
- 可以通过移动寄存器和逻辑来改善Delay
- $OPEN.d = (Q1 + D + Q0N)(Q0'N + Q0N' + Q1N + Q1D)$   
 $= Q1Q0N' + Q1N + Q1D + Q0'ND + Q0N'D$
- 这种实现比较象同步的Mealy机



# 有限状态机Finite state machines

---

## □ 描述时序电路的模型

- 时序单元的抽象
- 有限状态机和状态图
- 输入和输出
- 米利机、摩尔机和同步米利机

## □ 有限状态机的设计流程

- 给出状态图
- 给出状态转换表
- 确定次态和输出函数
- 实现组合逻辑电路

## □ 硬件描述语言

# 有限二进制串模式识别：类比图灵机

## □ 有限二进制串模式识别

- 一个输入(X) 和一个输出 (Z)
- 输出有效的条件：在输入序列中发现...010...，当序列...100...出现后停止识别

## □ 第1步：理解问题

- 简单的输入/输出行为：

X: 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 ...

Z: 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 ...


X: 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 ...

Z: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ...

# 有限二进制串模式识别 (第二步)

## □ 画状态图

- 必须识别的二进制串 010 and 100
- Moore机实现

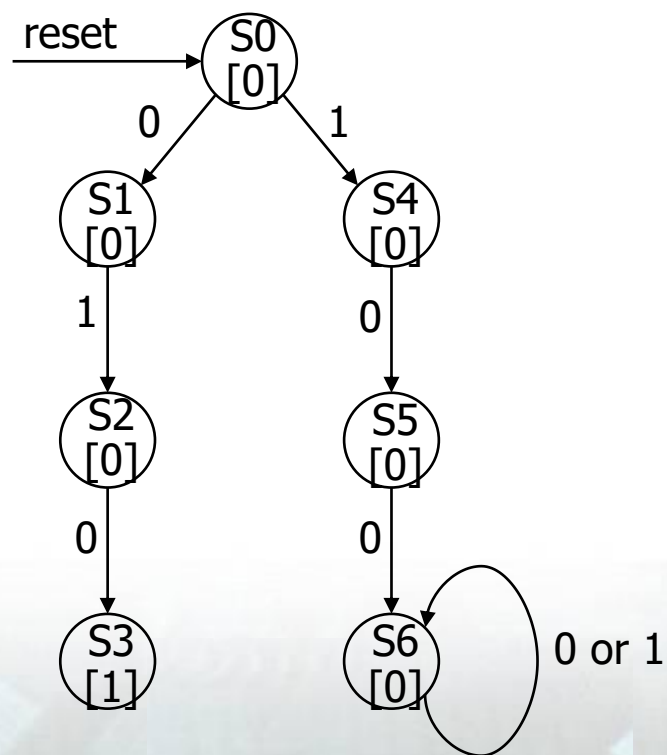

# 有限二进制串模式识别 (第二步)

□ S3的退出条件：识别...010


- 如果下一个输入时0: ...0100 = ...100 (S6)
- 如果下一个输入时1: ...0101 = ...01 (S1)

□ S1的退出条件：识别多0串...0

- 没有1出现
- 如果输入 0，循环跳回S1

□ S4的退出条件：识别多1串...1

- 没有0出现
- 如果输入1，循环跳回S4

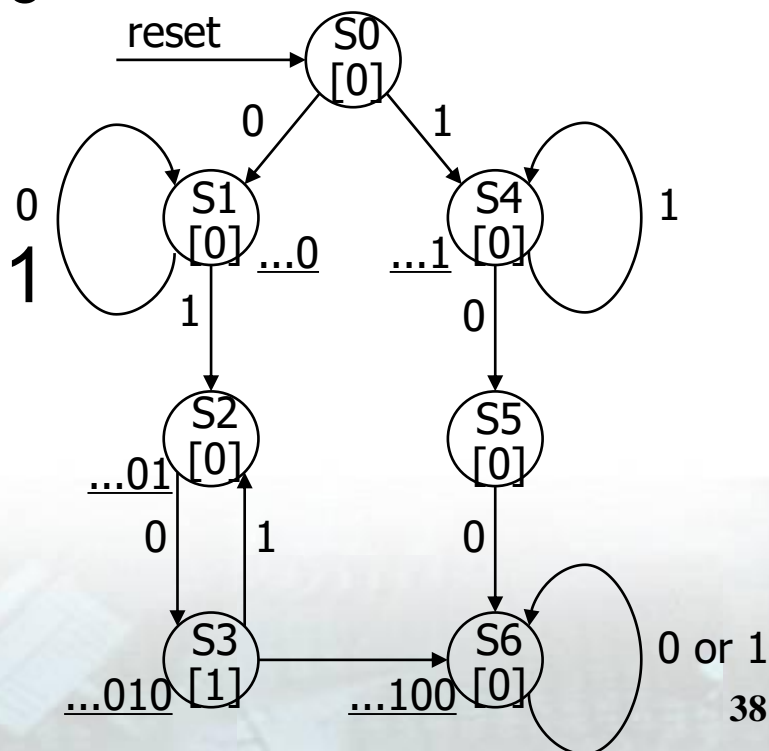

# 有限二进制串模式识别 (第二步)


## □ S2 和 S5 还没有完全的跳转

- S2 = ...01; 如果下一个输入1  
输入串 (01)1(00)  
S4符合这种情况
- S5 = ...10; 如果下一个输入1  
输入串 (10)1(0)  
S2符合这种情况

## □ 尽可能复用状态



- 寻找具有相同含义的状态
- 减少状态数

## □ 所有的状态具有完全的状态转换 则完成状态机设计

 

# 硬件描述语言和时序电路

□ 例4：将输入连续出现的1中去掉一个1

  




# SystemVerilog FSM
 
## □ Moore机

```
module reduce (  
    input  logic clk, reset, in,  
    output logic out);  
  
    typedef enum logic [1:0] {zero, one1, two1s} statetype  
    statetype state, next_state;  
  
    always_ff @(posedge clk)  
        if (reset) state = zero;  
        else      state = next_state;
```



# Moore FSM SystemVerilog

```
always_comb

case (state)
  zero:
    // last input was a zero
    begin
      if (in) next_state = one1;
      else   next_state = zero;
    end
  one1:
    // we've seen one 1
    begin
      if (in) next_state = twos;
      else   next_state = zero;
    end
  twos:
    // we've seen at least 2 ones
    begin
      if (in) next_state = twos;
      else   next_state = zero;
    end
endcase
```


状态转换

电路输出，输出只与状态相关

```
always_comb
  case (state)
    zero: out = 0;
    one1: out = 0;
    twos: out = 1;
  endcase
endmodule
```
 
# Mealy FSM SystemVerilog

```
module reduce (  
    input  logic clk, reset, in,  
    output logic out );  
  
    typedef enum logic [1:0] {zero, one1, twols} statetype  
    statetype state, next_state;  
  
    always_ff @(posedge clk)  
        if (reset) state = zero;  
        else      state = next_state;  
  
    always_comb  
        case (state)  
            zero:                // last input was a zero  
            begin  
                out = 0;  
                if (in) next_state = one;  
                else   next_state = zero;  
            end  
            one:                 // we've seen one 1  
            if (in) begin  
                next_state = one; out = 1;  
            end else begin  
                next_state = zero; out = 0;  
            end  
        endcase  
endmodule
```



输出和输入相关

# 同步 Mealy 机 SystemVerilog

```
module reduce (  
    input  logic clk, reset, in,  
    output logic out);  
  
    typedef enum logic [1:0] {zero, one1, twols} statetype  
    statetype state;  
  
    always_ff @(posedge clk)  
        if (reset) state = zero;  
        else  
            case (state)  
                zero:          // last input was a zero  
                begin  
                    out = 0;  
                    if (in) state = one;  
                    else    state = zero;  
                end  
                one:           // we've seen one 1  
                if (in) begin  
                    state = one; out = 1;  
                end else begin  
                    state = zero; out = 0;  
                end  
            endcase  
        endmodule
```

## 例3—精确的“0010”识别器

设计同步序电路：  
当输入准确的00串后输入为10，  
输出1；否则输出0。

例如：  
 $x = 001001000010010$   
 $z = 0001001000000001$

A: 初始状态  
B: 识别出0  
C: 识别出00  
D: 识别出001  
E: 识别出0010

添加出错状态：G, F  
G: 出现多于两个‘0’  
F: ‘1’的位置出错，重新开始

# 例3




其中：

E状态和B状态等价  
A状态和F状态等价

新的状态图(g)中

B状态：识别出0

A状态：初始状态，重新开始

  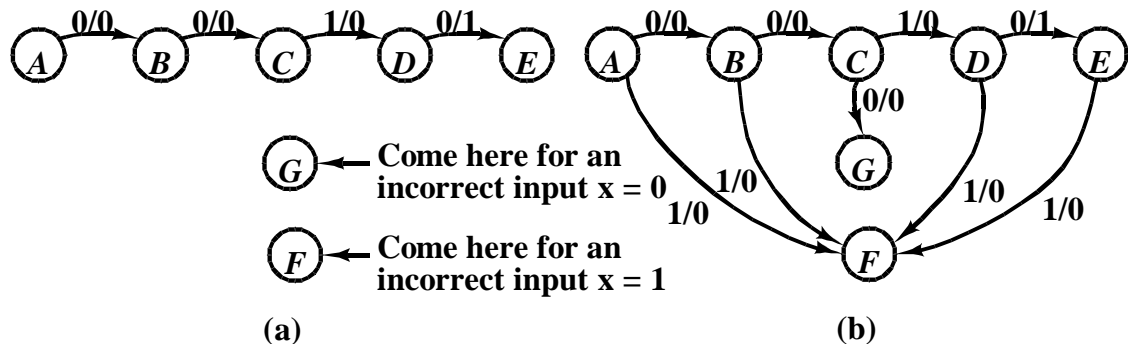


	x	
	0	1
A	B/0	F/0
B	C/0	F/0
C	G/0	D/0
D	E/1	F/0
E	C/0	F/0
F	B/0	F/0
G	G/0	F/0

(e)

	x	
	0	1
A	B/0	A/0
B	C/0	A/0
C	G/0	D/0
D	B/1	A/0
G	G/0	A/0

(f)

 


(g)
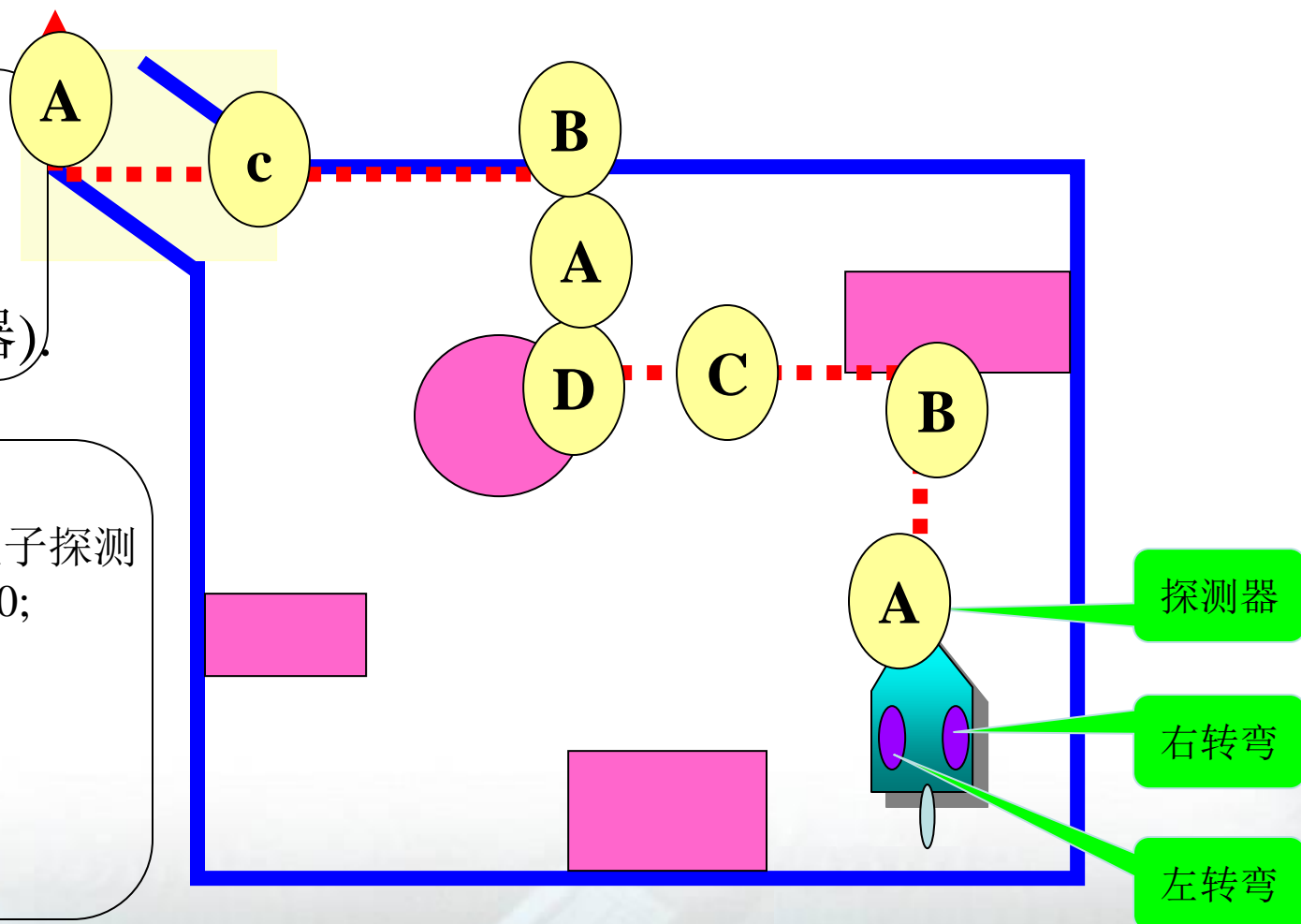
# 例4—机器人控制器

设计电路实现：  
使得该机器人  
能顺利找到  
出口(用JK触发器)。

机器人的操作：  
(1)当遇到障碍物时,电子探测器  
输出x为1,否则输出0;  
(2)z1,z2两控制线：  
z1z2=10时向左转；  
z1z2=01时向右转；  
z1z2=00时前进；  
z1, z2不能同时为1。



## 例4—机器人控制器

状态A:没有遇到障碍物,上次是左转;

状态B:监测到障碍物,正在右转;

状态C:没有遇到障碍物,上次是右转;

状态D:检测到障碍物,正在左转.


(1)上次向右转,当遇到障碍物时向左转;

(2)上次向左转,当遇到障碍物时向右转;



# 例4——机器人控制器

$$Q^* = J\bar{Q} + \bar{K}Q$$

 

状态分配

状态A: 00

状态B: 01

状态D: 10

状态C: 11

	X	
	0	1
$y_1y_2$		
A	A/00	B/01
B	C/00	B/01
C	C/00	D/10
D	A/00	D/10


	X	
	0	1
$y_1y_2$		
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

## 例5：交通信号灯控制

- 繁忙的公路和一条很少使用的乡村路交叉
- 感应器C探测乡村路上是否有车载等待
  - 如果乡村路上没车，继续保持公路方向上的绿灯
  - 如果乡村路上有车，公路方向的信号灯由绿变黄再变红，乡村路上的信号灯变绿
  - 如果一直探测乡村路上有车，保持该方向绿信号灯，但不能长于一个特定的时间间隔
  - 否则，乡村路方向的信号灯由绿变黄再变红，公路方向信号灯变绿
  - 即使乡村路上有车载在等待，公路方向信号灯也要至少保持一定的时间
- 假设外部产生间隔时间：
  - 短时间脉冲(TS)
  - 长时间脉冲(TL)
  - 时间间隔表示信号 (ST)
  - TS是黄灯保持时间（3个时间单位）
  - TL是绿灯/红灯保持时间（7个时间单位）

# 交通信号灯控制

## □ 公路/乡村路交叉

 

# 交通信号灯控制

## □ 输入/输出列表

inputs	description	outputs	description
reset	place FSM in initial state	HG, HY, HR	assert green/yellow/red highway lights
C	detect vehicle on the farm road	FG, FY, FR	assert green/yellow/red highway lights
TS	short time interval expired	ST	start timing a short or long interval
TL	long time interval expired		


## □ 状态列表

state	description
HG	highway green (farm road red)
HY	highway yellow (farm road red)
FG	farm road green (highway red)
FY	farm road yellow (highway red)



# 交通信号灯控制

## □ 状态图

 

# 交通信号灯控制

## □ 状态表





## □ 考虑状态分配

Inputs			Present State	Next State	Outputs		
C	TL	TS			ST	H	F
0	—	—	HG	HG	0	Green	Red
—	0	—	HG	HG	0	Green	Red
1	1	—	HG	HY	1	Green	Red
—	—	0	HY	HY	0	Yellow	Red
—	—	1	HY	FG	1	Yellow	Red
1	0	—	FG	FG	0	Red	Green
0	—	—	FG	FY	1	Red	Green
—	1	—	FG	FY	1	Red	Green
—	—	0	FY	FY	0	Red	Yellow
—	—	1	FY	HG	1	Red	Yellow

SA1:	HG = 00	HY = 01	FG = 11	FY = 10	
SA2:	HG = 00	HY = 10	FG = 01	FY = 11	
SA3:	HG = 0001	HY = 0010	FG = 0100	FY = 1000	(one-hot)

# FMS间通讯

□ 一个状态机的输出是另一个状态机的输入

    



 
# 数据通路和控制

□ 数字硬件系统 = 数据通路 + 控制


- 数据通路：寄存器，计数器，组合逻辑（ALU），通讯（总线）
- 控制：FSM产生控制信号的序列，控制数据通路的行为



# 数据通路和控制
 
## □ 组合锁

- 5个状态
- 5个状态自转换
- 6个状态间转换
- 1个复位reset转换到状态S1




# 数据通路和控制

## □ 数据通路

- 存储寄存器
- 多选器
- 比较器


## □ 控制

- 有限状态自动机控制
- 对数据通路控制（选择那个数值用来比较）

 


# 算法形状态机 (ASM)

 
- (a) 状态框：状态名称，Moore机的输出
- (b) 决策框：状态的变换条件，决策框之处理一个输入的判断。
- (c) 条件输出框：Mealy机的输出



(a)


 


(b)


 


(c)



# Mealy机的ASM表述

 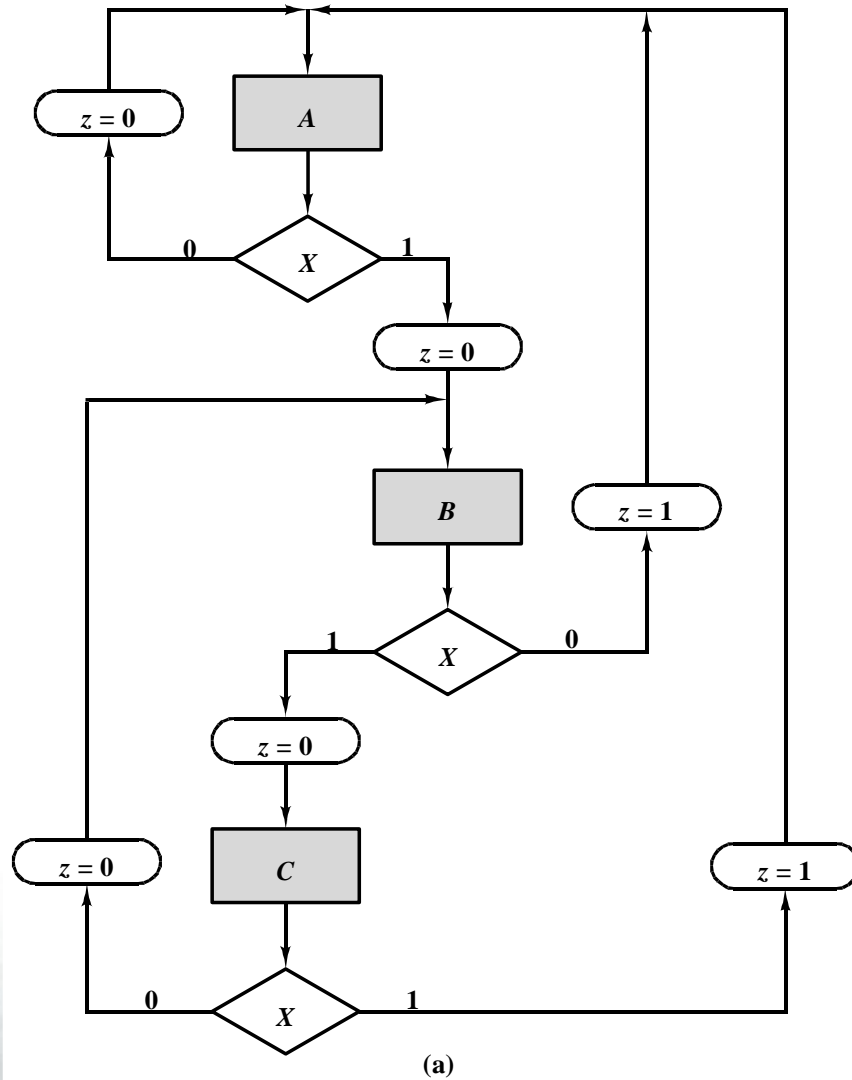


# Moore机的ASM表述

 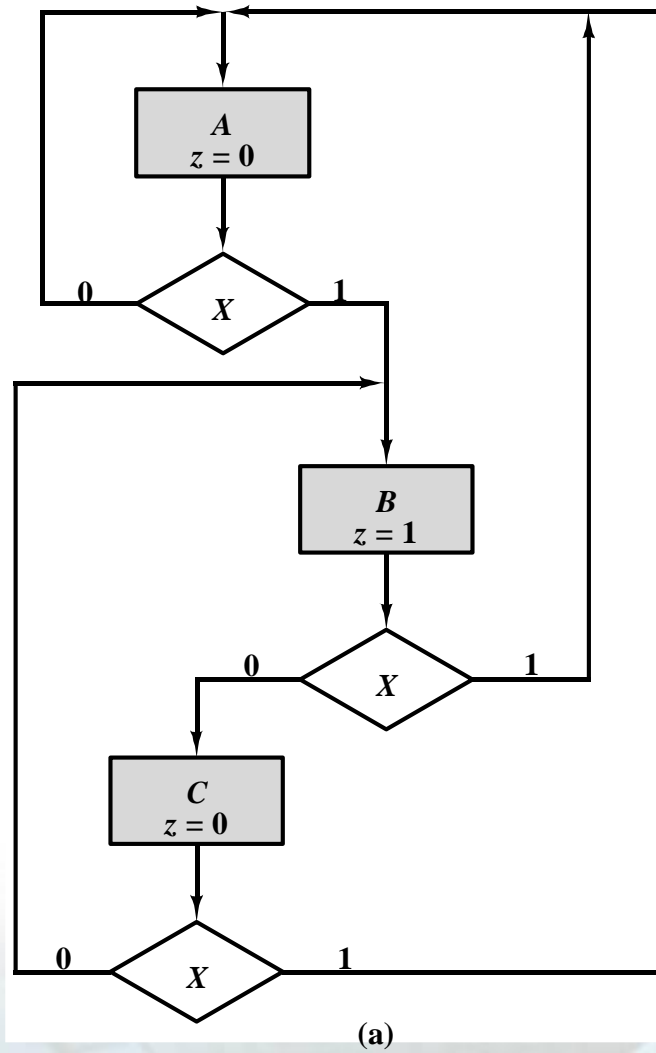


# 8-bit补码生成器ASM

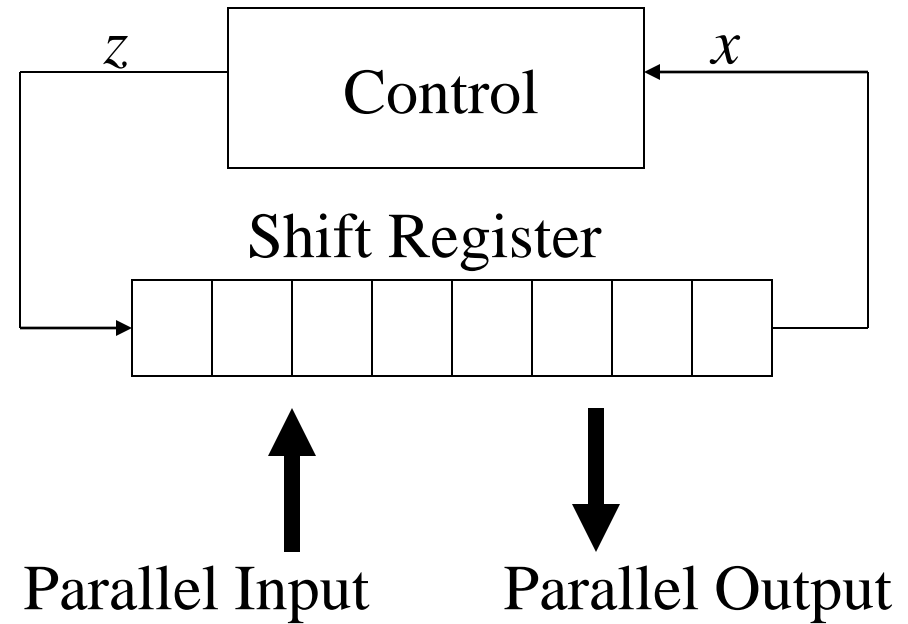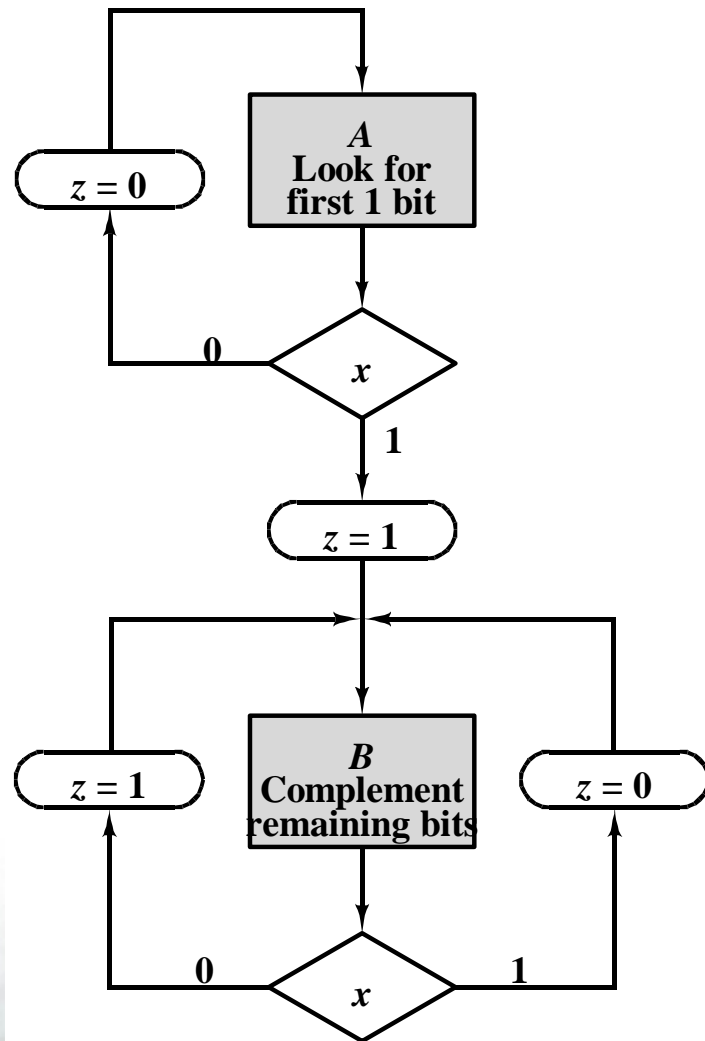

# 二进制4位乘法器控制器

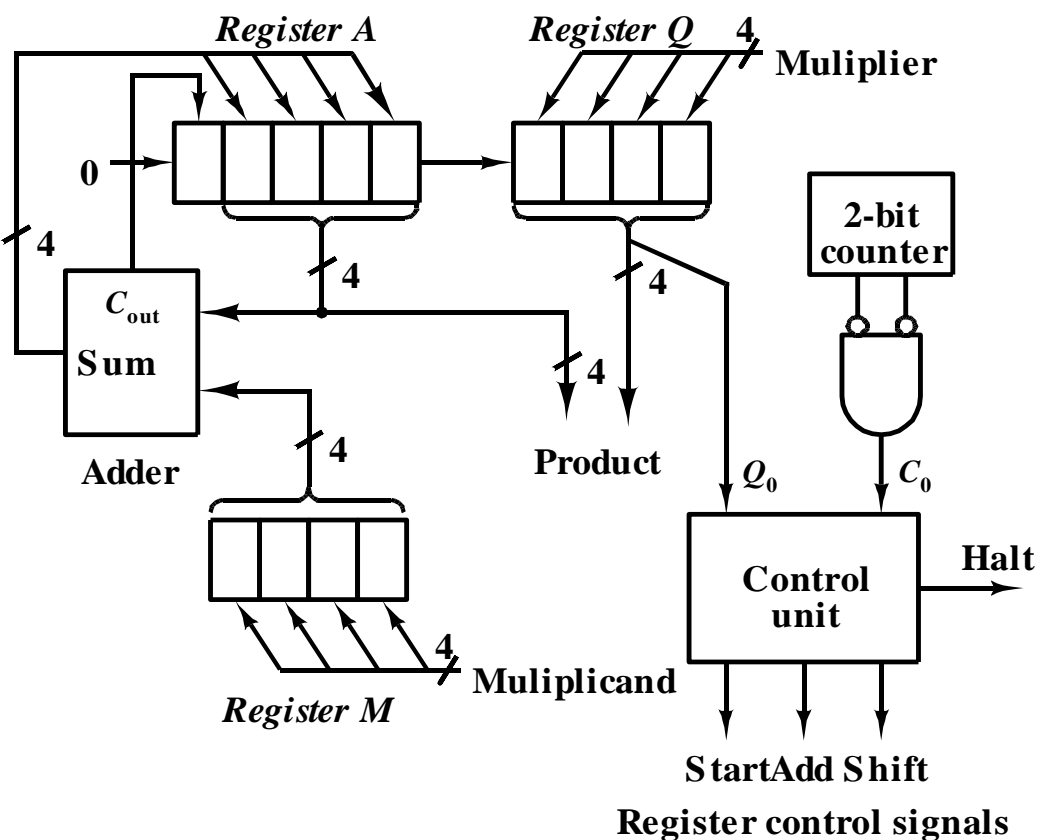

(a)

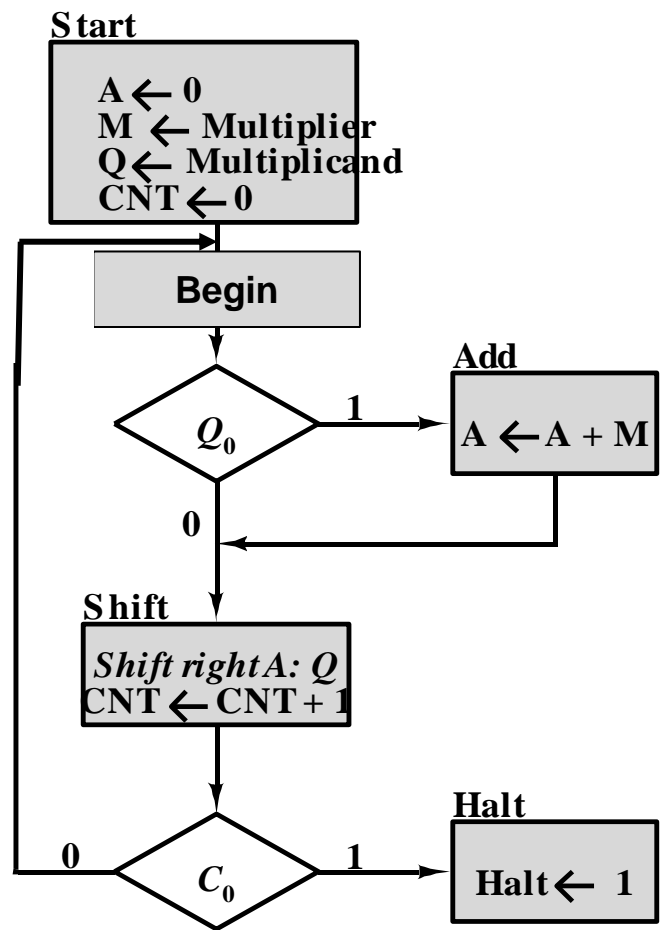

(b)




# One-Hot 状态分配


- 两种状态分配形式
  - 二进制编码(binary)
  - One\_Hot编码
    - 减少设计时间
    - 实现状态的触发器数目多
    - 可以直接由ASM获得

	Sequential Assignment	One-hot Assignment
State	$y_1y_0$	$y_3y_2 y_1y_0$
<b>A</b>	00	0001
<b>B</b>	01	0010
<b>C</b>	10	0100
<b>D</b>	11	1000

# 采用One-Hot 状态分配的ASM 设计

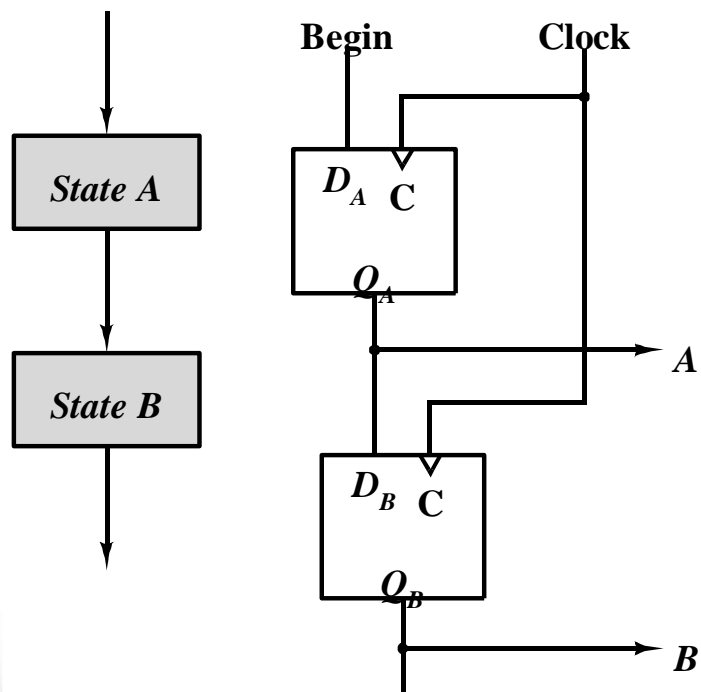


(a)

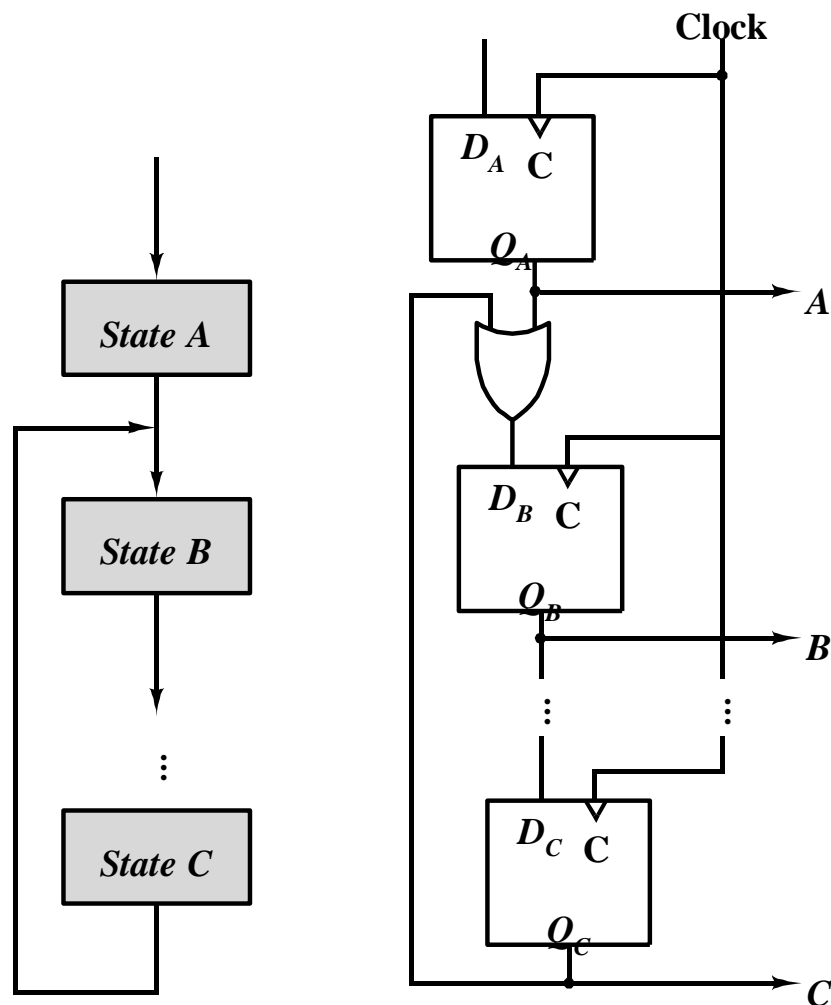




(b)

# 采用One-Hot 状态分配的ASM 设计

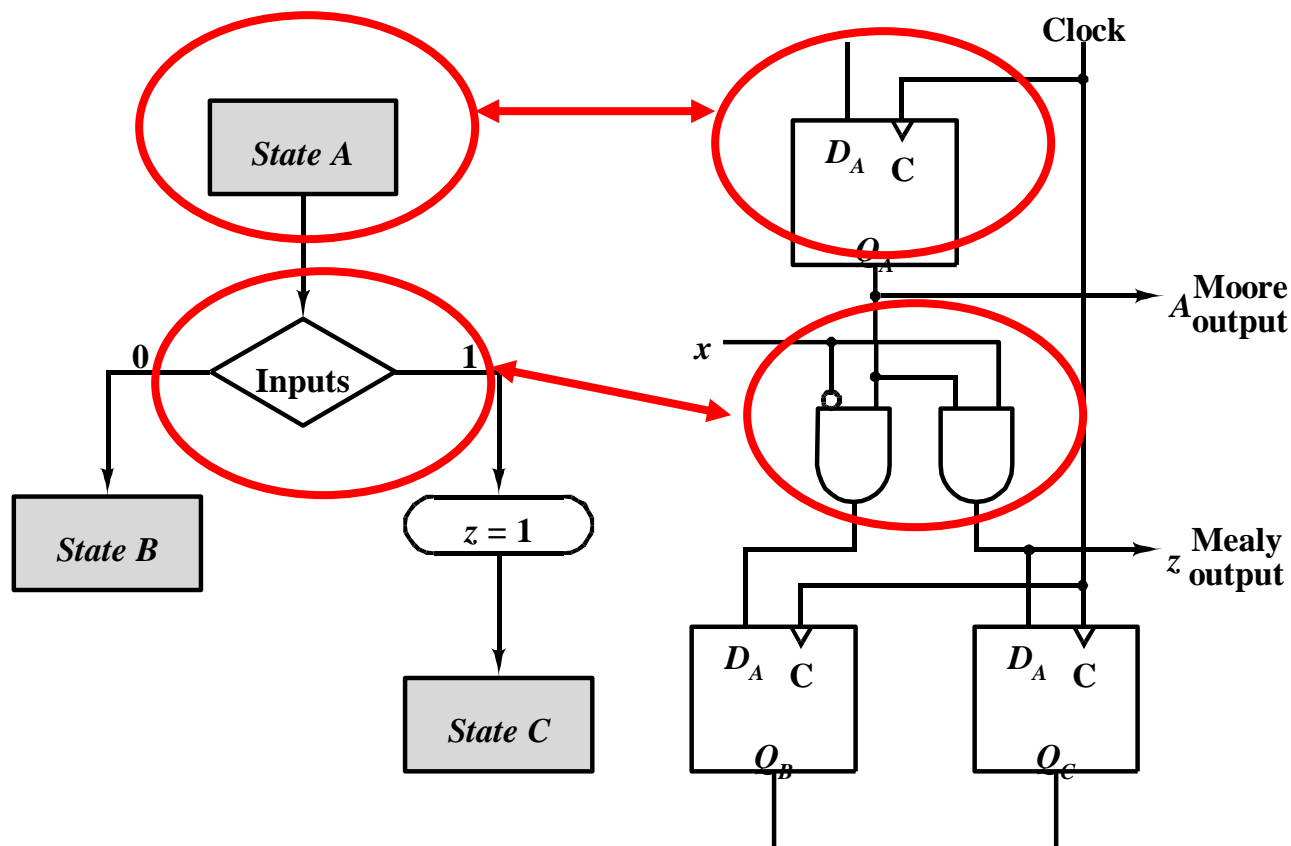


(c)


# 4位乘法控制器的One-hot设计

 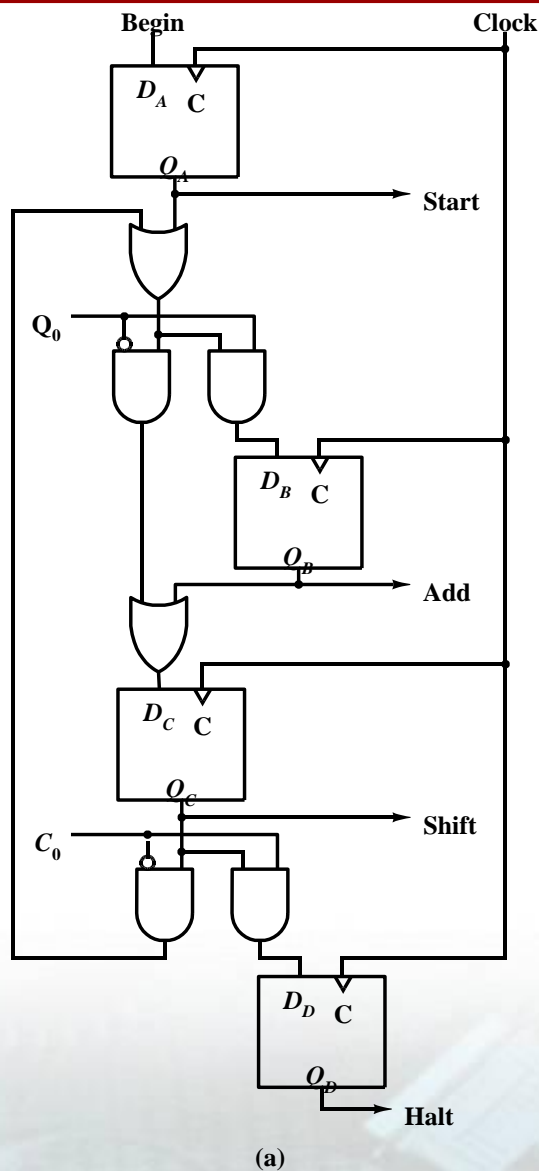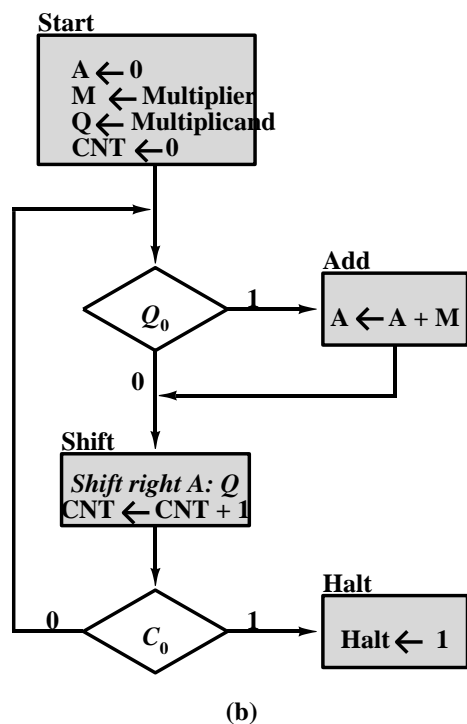

# 完全确定和非完全确定的状态机

 


(a) Completely specified circuit

 

(b) Incompletely specified circuit

# 时序电路分析与综合总结

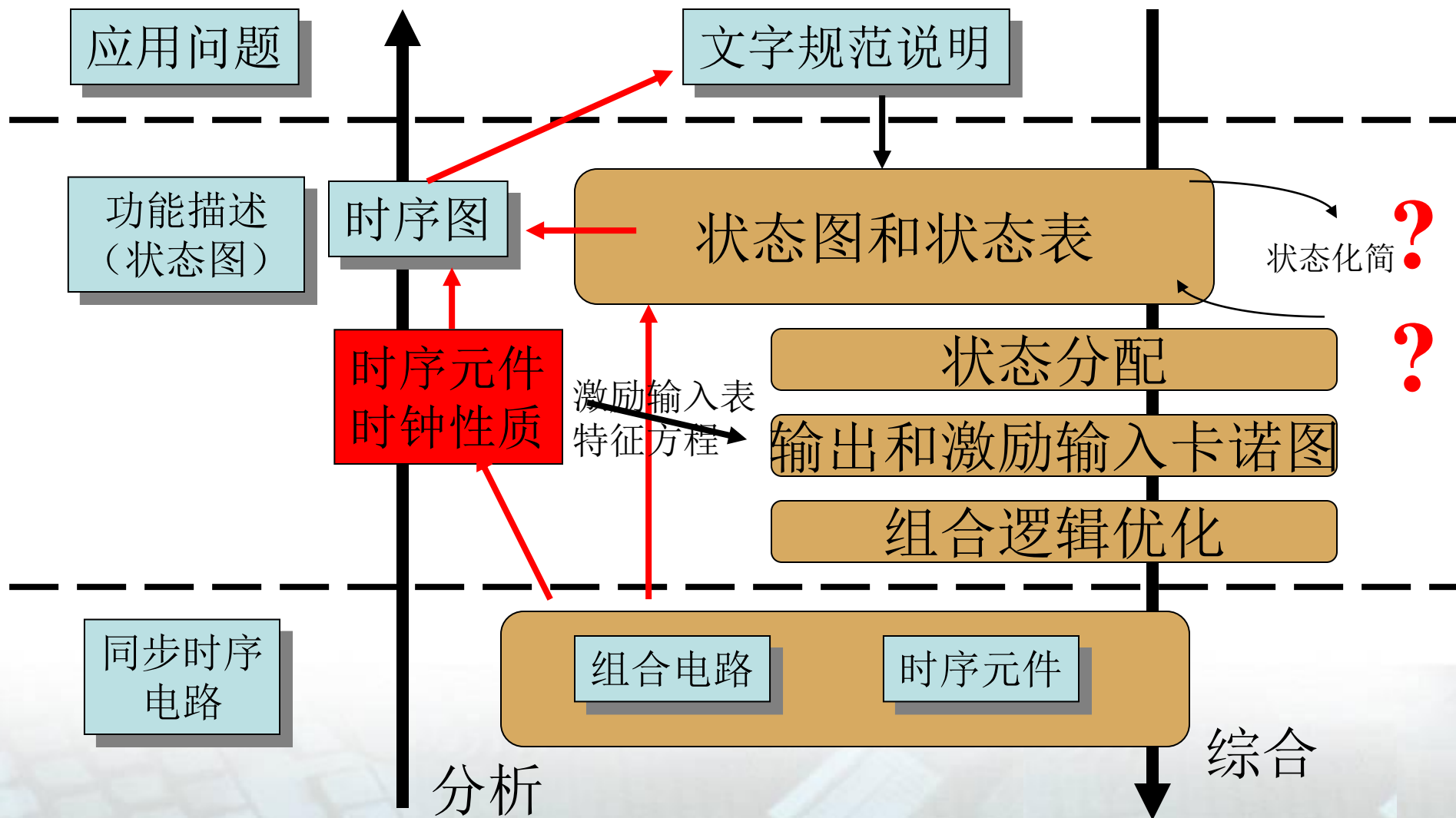

# 时序电路分析与综合总结

