- 5月29日《数字逻辑设计》作业
- 6月5日, 教学网提交, 请用 pdf 或者照片提交!
- 1. 用卡诺图方法化简下列函数,列出所有的质蕴含项和实质蕴含项。

(a)
$$f(A, B, C, D) = \sum m(1,2,7,12,15) + d(5,9,10,11,13)$$

(b)
$$f(A, B, C, D) = \prod M(3,4,10,13,15) \cdot D(6,7,14)$$

2. 用 QM 方法化简下列函数

$$f(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 4,7,9,12) + d(8,11,15)$$

3. 分别用划分法(行匹配法)和蕴含表发化简下面的状态机

Present	Next State		Present Output	
State	X = 0	X = 1	X = 0	X = 1
A	Α	Ε	1	0
В	C	F	0	0
C	В	Н	0	0
D	E	F	0	0
Ε	D	Α	0	0
F	В	F	1	0
G	D	Н	0	0
H	Н	G	1	0

4. 针对上题化简后的结果,列出符合状态分配规则1和规则2的所有状态对。